

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ: Κουδούνι_διαλειμμάτων_σχολείου

Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ

Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)

Ονομ/μο μαθητή:.....

Καθηγητής: Τζέμος Δ.

Εργασίες:

1. Συνδέστε το μπουτόν START με την είσοδο I1.
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Συνδέστε το κουδούνι στην έξοδο Q1.

