

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

Τάξη: Γ' ΕΠΑΛ

Τομέας: Ηλεκτρολογικός (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ)


Ονομ/μο μαθητή:.....

Καθηγητές: Τζέμος Δημήτριος

Εργασίες:

1. Συνδέστε 3 μπουτόν (ισογείου, 1ου, 2ου ορόφου), τον διακόπτη απενεργοποίησης και το διακόπτη μόνιμης λειτουργίας στις αντίστοιχες εισόδους αρχίζοντας από την είσοδο I1
2. Τροφοδοτήστε το PLC με τη παροχή 220 V AC
3. Καταγράψτε τα υλικά που θα χρειαστείτε..
4. Ονοματίστε όλα τα εξαρτήματα δίπλα στο αντίστοιχο σύμβολο και εξηγήστε τι κάνει το καθένα..
5. Να σχεδιάσετε το συμπληρωμένο σχέδιο στο μιλιμετρέ και να το παραδώσετε στο επόμενο μάθημα

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (FBD)

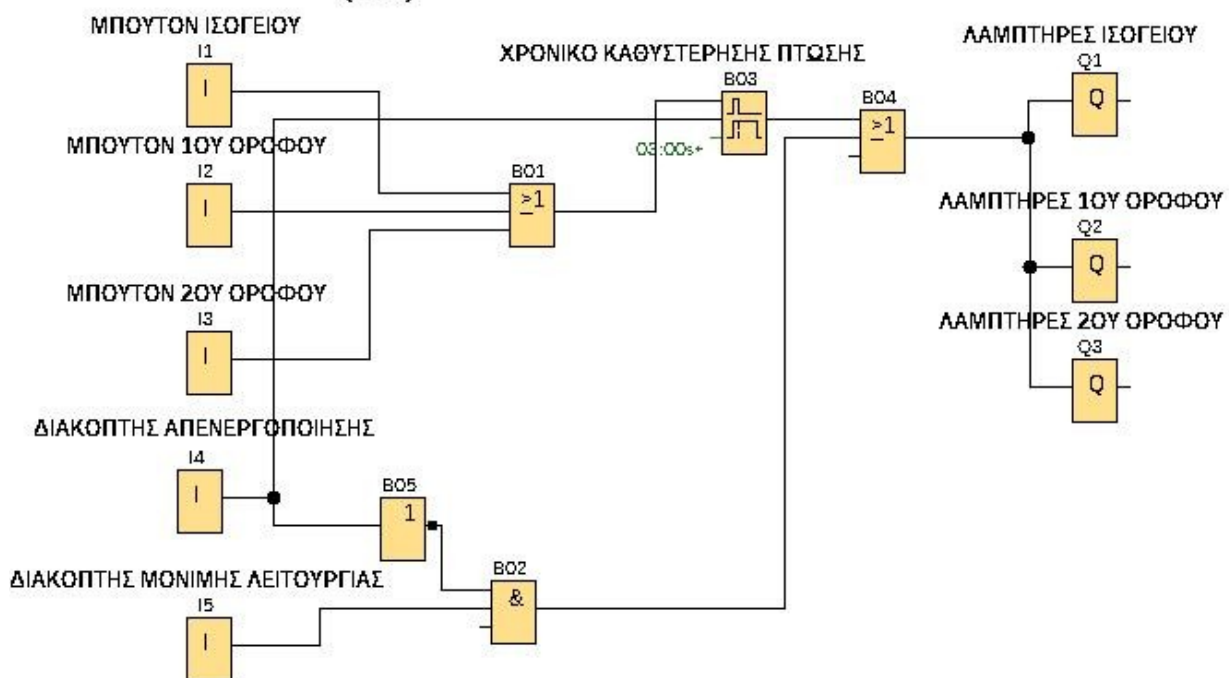

ΑΣΚΗΣΗ 4: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (LADDER)

